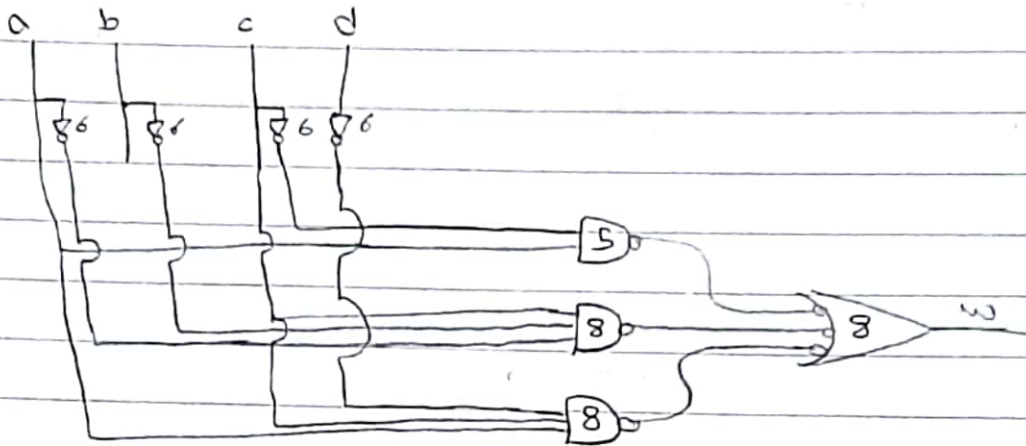


1) $f(a, b, c, d) = \sum_m (2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13)$

$f(a, b, c, d) = a\bar{c} + \bar{a}bc + \bar{a}b\bar{d}$

ab \ cd	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	1
11	1			
10	1	1		



b) worst case $d: 0 \rightarrow 1 \rightarrow 6 + 8 + 8 = 22 \text{ ns}$

c) assign #22 $w = (a \& \sim c) | (\sim a \& b \& c) | (\sim a \& b \& \sim d)$

d) $C: 1 \rightarrow 0: 6 + 5 + 8 = 19 \text{ ns}$

$a: 0 \rightarrow 1: 8 + 5 = 13 \text{ ns}$


$b: 0 \rightarrow 1: 8 + 8 = 16 \text{ ns}$

2) $f(a, b, c, d)$

c/d \ a/b	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	1
11	1			
10	1	1		

$$f(a, b, c, d) = a\bar{c} + \bar{a}b\bar{d} + \bar{a}bc$$

(A) (B) → Potential Hazard

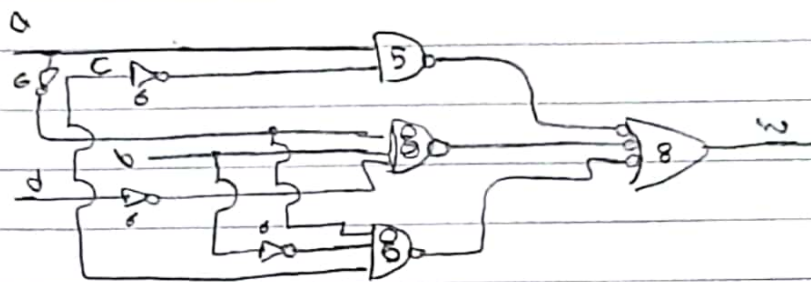

A: 1100 → 0100

short path: 13 ns

long path: 22 ns

duration: 9 ns

time: After 13 ns, a 1 → 0

9 > 8 → Electrical Hazard

B: 0110 → 0010

short path: 16 ns

long path: 22 ns

duration: 6 ns

time: After 16 ns, b 1 → 0

6 < 8 → No Electrical Hazard

D: با اضافه شدن دو ورودی به کیت خروجی دلیلی آن بیشتر از 8 و مقداری نزدیک به 16 یا بیشتر را انتخاب می کند که در آن زمان هیچ Electrical Hazard نخواهد داشت.

$$4) f(a, b, c, d) = \sum_m (2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13) , d(7, 15)$$

$c \backslash ab$	00	01	11	10
0		1	1	1
1			1	1
	1	1	1	1
1	1	1		

$$f(a, b, c, d) = a\bar{c} + cd + \bar{a}c + \begin{cases} \bar{a}b\bar{d} \\ b\bar{c}\bar{d} \end{cases}$$

$$= a\bar{c} + ad + \bar{a}c + \begin{cases} b\bar{c}\bar{d} \\ \bar{a}b\bar{d} \end{cases}$$

5] $f(a, b, c, d) = \sum_m (2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13), d(7, 15)$

$d \backslash ab$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

$$f(a, b, c, d) = (a + b + c) \cdot (a + c + \bar{d}) \cdot (\bar{a} + \bar{c} + d)$$

$$= (a + b + c) \cdot (a + \bar{b} + \bar{d}) + (\bar{a} + \bar{c} + d)$$

6) $f(a,b,c,d) = \sum_m (2,3,4,6,8,9,11,12,13) + d(7,15)$

abcd	w	0-cubes	1-cubes	2-cubes
0 0000				
1 0001		0010 ✓	001x ✓	0x1x
2 0010	1	0100 ✓	01x0	1x0x
3 0011	1	1000 ✓	x100	
4 0100	1		100x ✓	xx11
5 0101		0011 ✓		x x 11
6 0110	1	0110 ✓	0x11 ✓	1x x 1
7 0111	1(d)	1001 ✓	x011 ✓	
8 1000	1	1100 ✓	011x ✓	1x x 1
9 1001	1		10x1 ✓	
10 1010		0111 ✓	1x01 ✓	
11 1011	1	1011 ✓		
12 1100	1	1101 ✓	110x ✓	
13 1101	1		x111 ✓	
14 1110		1111 ✓	1x11 ✓	
15 1111	1(d)		11x1 ✓	

	0010	0011	0100	0110	1000	1001	1011	1100	1101
01x0			✓						
x100			✓					✓	
0x1x	✓			✓					
1x0x					✓	✓		✓	✓
xx11		✓					✓		
1xx1						✓	✓		✓
f	✓	/	/	✓	✓	/	✓	/	✓

$$f(a,b,c,d) = 0x1x + 1x0x + xx11 + \begin{matrix} 01x0 \\ x100 \end{matrix} \rightarrow f(a,b,c,d) = \bar{a}c + a\bar{c} + cd + \begin{matrix} \bar{a}b\bar{d} \\ b\bar{c}\bar{d} \end{matrix}$$

7) $f(a, b, c, d) = \prod_m (2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13), d(7, 15)$

ab \ cd	00	01	11	10
00		0	0	0
01			0	0
11	0	-	-	0
10	0	0		

$$f(a, b, c, d) = (\bar{a} + c) \cdot (a + \bar{c}) \cdot (\bar{c} + \bar{d}) \cdot \begin{cases} (\bar{b} + c + d) \\ (a + \bar{b} + d) \end{cases}$$

$$= (\bar{a} + c) \cdot (a + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{d}) \cdot \begin{cases} (\bar{b} + c + d) \\ (a + \bar{b} + d) \end{cases}$$

8) $f(a, b, c, d) = \prod_m (2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13), d(7, 15)$

$c \backslash b$	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		
11		1	-	
10			1	1

$$f(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + ac\bar{d} + \begin{cases} \bar{a}\bar{c}d \\ \bar{a}bd \end{cases}$$